

LZK - Kahoot (Reihen- oder Parallelschaltung)

Description



Reihen- oder Parallelschaltung?


Elektrotechnik

Only me



Game Creator


	Reihen- oder Parallelschaltung?	Time limit 10s	
	Reihen- oder Parallelschaltung?	Time limit 10s	
	Reihen- oder Parallelschaltung?	Time limit 10s	
	Reihen- oder Parallelschaltung?	Time limit 10s	
	Reihen- oder Parallelschaltung?	Time limit 10s	
	Welche Widerstände sind parallel geschaltet?	Time limit 10s	
	Reihen- oder Parallelschaltung?	Time limit 10s	
	Welche Widerstände sind parallel geschaltet?	Time limit 10s	

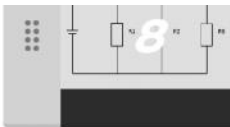

Welche Widerstände sind parallel geschaltet?

limit


10s

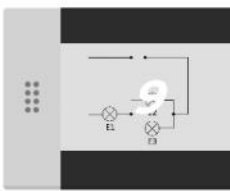

Welche Lampen sind parallel geschaltet?

Time
limit

10s

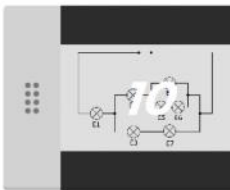

Welche Lampen sind in Reihe geschaltet?

Time
limit

10s



Add question