

Gruppe 2

1. Ergänzen Sie die fehlenden Beschriftungen auf den Plänen:

- *GRAFCET- Funktionsplan,* _____
- *Stromlaufplan* _____
- *Pneumatischer Schaltplan* _____
- *Elektropneumatischer Schaltplan* _____
- *Zustandsdiagramm* _____

2. Ergänzen Sie die folgend aufgeführten englischen Begriffe an den entsprechenden Stellen bei Aufgabe 1.

pneumatic diagram, electro-pneumatic diagram, constitutional diagram, wiring diagram, GRAFCET-function chart

3. Was versteht man unter GRAFCET (vgl. Tabellenbuch)?

4. Nennen Sie die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des pneumatischen und elektropneumatischen Schaltplans.
