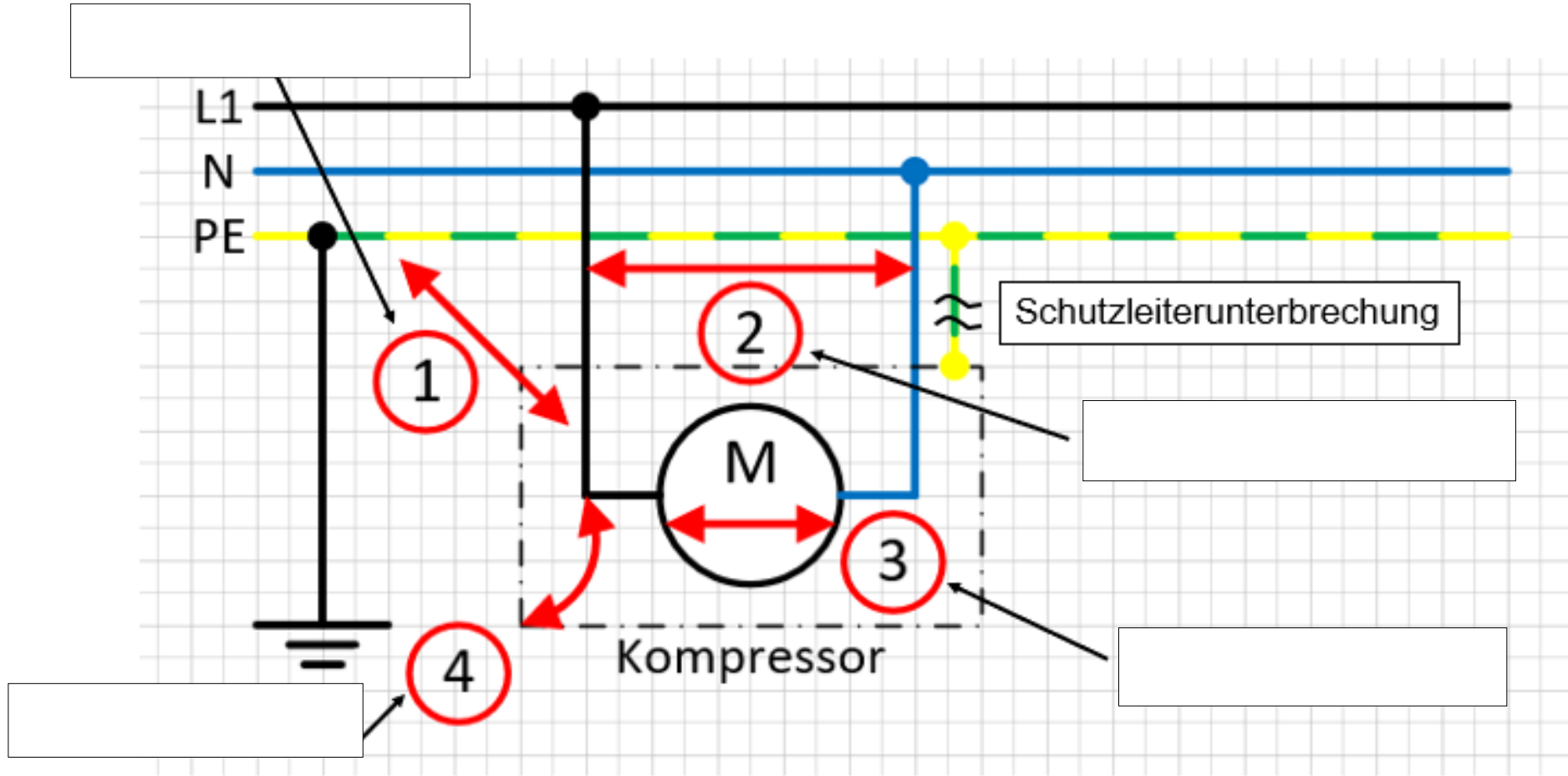



Arbeitsauftrag 1:

Ordnen Sie die jeweilige Fehlerart richtig zu.



Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild für den Fehlerfall.

- ohne Schutzleiterunterbrechung

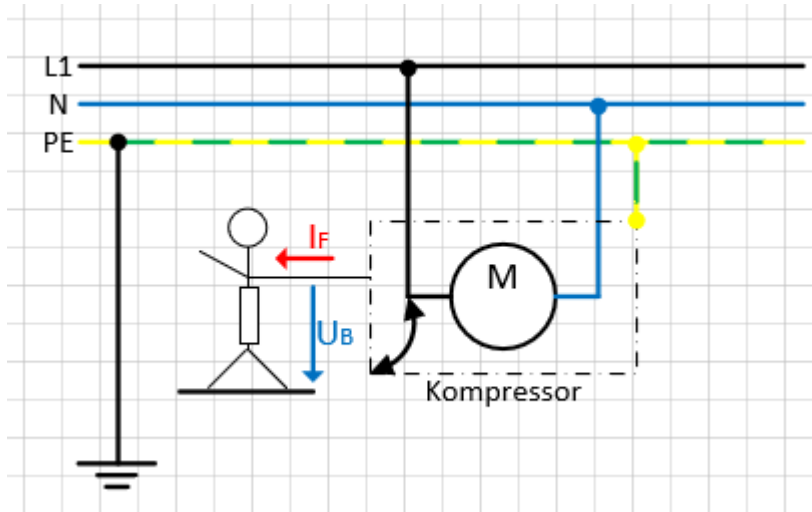

- mit Schutzleiterunterbrechung

